

State y_1y_0	Next state		Output	
	$w = 0$ Y_1Y_0	$w = 1$ Y_1Y_0	$w = 0$ z	$w = 1$ z
00	10	01	0	0
01	11	11	0	0
10	01	11	0	0
11	11	11	1	1

We extract the K-maps for Y_0 and Y_1 and z and get

Y_0	y_1y_0			
w	00	01	11	10
0		1	1	1
1	1	1	1	1

Y_1	y_1y_0			
w	00	01	11	10
0	1	1	1	
1		1	1	1


z	y_1y_0			
w	00	01	11	10
0			1	
1			1	

$$Y_0 = w + y_0 + y_1$$

$$Y_1 = \bar{w}\bar{y}_1 + y_0 + wy_1$$

$$z = y_1y_2$$

and that leads us to this circuit:

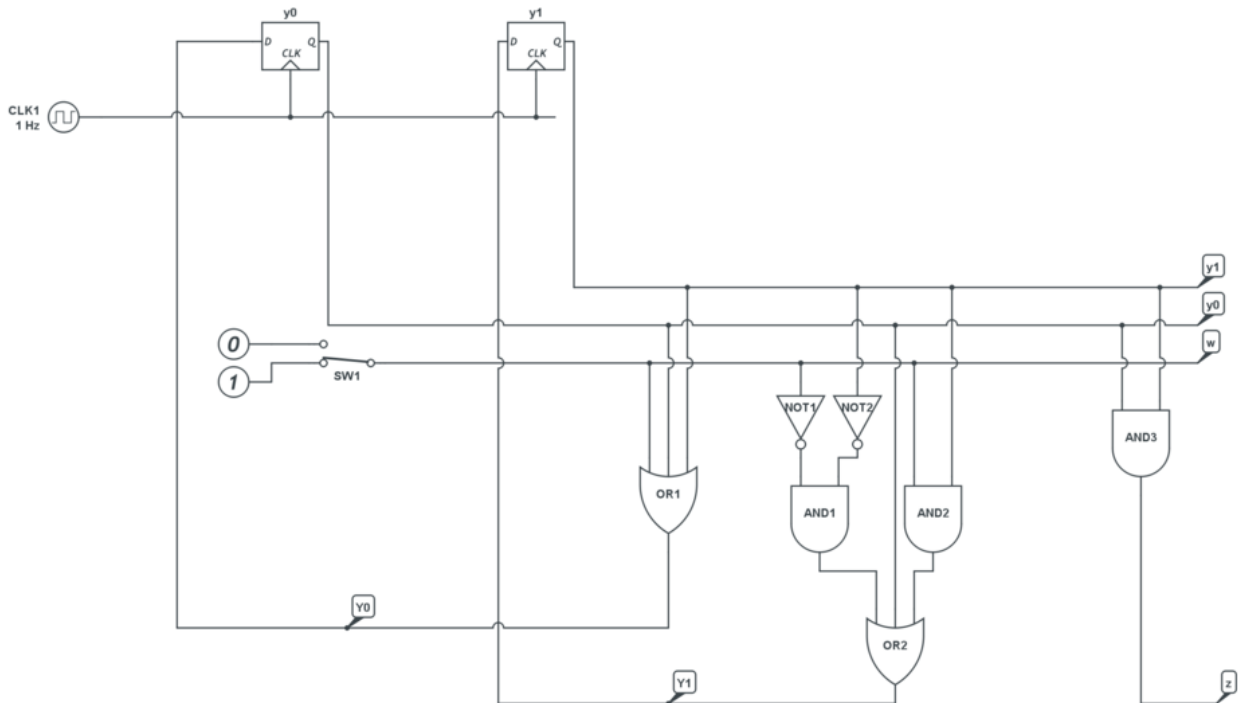

Exercise 7.4 (Neumann-Adder)